



Circuitos de Primeira Ordem – 2ª Edição

Equipe do Laboratório de Circuitos PUC-Rio Maio 2017



Experiência 7 – Circuitos de 1^a Ordem

1. Preparatório parte 1: teoria

Considere os circuitos RC e RL série, ilustrados nas figuras abaixo. Esses são os circuitos de interesse nessa experiência. Em ambos, a fonte de tensão V é uma onda quadrada, de amplitude 5V (pico) e período T variável.

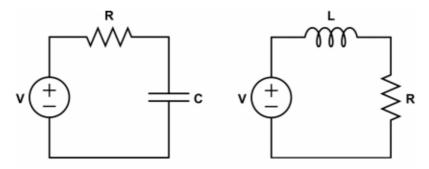


Fig. 1: Circuitos RC e RL

- 1.1 Explique por que esses circuitos são classificados como de "primeira ordem".
- 1.2 Determine as funções de transferência que relacionam a tensão no resistor com a tensão da fonte em ambos os circuitos. Compare o número de pólos e zeros encontrados em cada circuito, e explique se o resultado encontrado está de acordo com o esperado.
- 1.3 Encontre uma expressão (para cada circuito) que relacione o valor mínimo do período T_{min} com os valores dos componentes (\mathbf{R} e \mathbf{C} no circuito RC, \mathbf{R} e \mathbf{L} no circuito RL) de forma que, ao final de cada semi-período, o circuito se encontre no regime permanente. (*OBS*: use a convenção de que o tempo de assentamento corresponde a 5 constantes de tempo)
- 1.4 Monte o circuito RC da Figura 1 na Protoboard do VISIR, usando como fonte de tensão o gerador de funções ajustado para uma onda quadrada de amplitude 5 V (pico) e frequência calculada (1.3). Observe que existem dois possíveis valores de resistores: $\mathbf{R} = 1200\Omega$ e 2200Ω . Você pode escolher qualquer um deles, lembre-se que T_{min} varia quando se altera \mathbf{R} , \mathbf{L} ou \mathbf{C} .
- 1.5 Com o auxílio do osciloscópio, obtenha um gráfico das formas de onda (1) na fonte e no capacitor, e (2) na fonte e no resistor. Comente os resultados encontrados, comparando-os com os cálculos realizados.
- 1.6 Imagine que o capacitor possui valor desconhecido. A partir do gráfico obtido, <u>como você</u> estimaria o valor da capacitância do circuito. Explique seu raciocínio.
- 1.7 Agora, monte o circuito RL da Figura 1 na Protoboard do VISIR. Obtenha as formas de onda em cada elemento na tela do osciloscópio, ou seja, fonte e tensão no resistor, e fonte e tensão no indutor. Comente os resultados encontrados, comparando-os com os cálculos realizados.

2. Montagem experimental

- 2.1 Monte um circuito RC na Protoboard do laboratório, utilizando uma onda quadrada como entrada. Ajuste a amplitude da onda quadrada para 5V (pico). Com o auxílio do osciloscópio, obtenha um gráfico da diferença de potencial nos terminais do resistor e do capacitor. Calcule T_{\min} (expressão obtida no item 1.3) e varie a frequência da fonte de entrada. Desenhe o gráfico da tensão da fonte, no resistor e no capacitor para $T \ll T_{\min}$, $T = T_{\min}$ e $T \gg T_{\min}$. Compare com os resultados do item 1.5.
- 2.2 Monte um circuito RL na Protoboard, uma onda quadrada de amplitude 5V (pico) como entrada. Com o auxílio do osciloscópio, obtenha um gráfico da diferença de potencial nos terminais do resistor e do inductor. Calcule $T_{\rm min}$ (expressão obtida no item 1.3) e varie a frequência da fonte de entrada. Desenhe o gráfico da tensão da fonte, no resistor e no indutor para T $<< T_{\rm min}$, T = $T_{\rm min}$ e T $>> T_{\rm min}$. Compare com os resultados da simulação realizadas no item 1.7.

3. Folha de Esboço

