



**Claumir Sarzeda da Silva**

**Divisores de Frequência por dois Paramétricos  
Balanceados a PHEMT para Receptores de  
Defesa Eletrônica.**

**Tese de Doutorado**

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Engenharia Elétrica.

Orientadores: Marbey Manhães Mosso  
Abelardo Podcameni (*in memoriam*)

Rio de Janeiro, março de 2009



**Claumir Sarzeda da Silva**

**Divisores de Freqüência por dois Paramétricos  
Balanceados a PHEMT para Receptores de  
Defesa Eletrônica.**

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação  
em Engenharia Elétrica da PUC-Rio como requisito  
parcial para obtenção do título de Doutor em  
Engenharia Elétrica.

**Prof. Marbey Manhães Mosso**

Orientador

Centro de Estudos em Telecomunicações / PUC-Rio

**Profa. Maria Cristina Ribeiro Carvalho**

Centro de Estudos em Telecomunicações / PUC-Rio

**Prof. Marco Antonio Grivet Mattoso Maia**

Centro de Estudos em Telecomunicações / PUC-Rio

**Prof. José Edimar Barbosa Oliveira**

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

**Prof. Antonio Dias de Macedo Filho**

Marinha do Brasil

**Prof. Luiz Alberto de Andrade**

Instituto Aeronáutica e Espaço / CTA

**Prof. José Eugênio Leal**

Coordenador Setorial do Centro

Técnico Científico - PUC-Rio

Rio de Janeiro, 26 de março de 2009

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador.

### **Claumir Sarzeda da Silva**

Graduou-se em Engenharia Elétrica – ênfase em Eletrônica pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em 1984. Recebeu o título de Mestre em Engenharia Elétrica pelo IME (Instituto Militar de Engenharia) em 1990. Trabalha a 24 anos como pesquisador e engenheiro de desenvolvimento no Grupo de Guerra Eletrônica do IPqM (Instituto de Pesquisas da Marinha). Desenvolveu o receptor de acompanhamento do equipamento de MAE (Medidas de Ataque Eletrônico) ET/SLQ-1, foi gerente técnico do desenvolvimento do equipamento de MAGE (Medidas de Apoio a Guerra Eletrônica) ET/SLR-1 (MAGE-Defensor).

#### Ficha Catalográfica

Silva, Claumir Sarzeda da

Divisores de frequência por dois paramétricos balanceados a PHEMT para receptores de defesa eletrônica / Claumir Sarzeda da Silva ; orientadores: Marbey Manhães Mosso, Abelardo Podcameni. – 2009.

199 f. : il. (color.) ; 30 cm

Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)– Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

Inclui bibliografia

1. Engenharia elétrica – Teses. 2. Divisor de frequência. 3. Divisor de frequência paramétrico balanceado a PHEMT. 4. Receptor de defesa eletrônica. 5. Geração não-linear subharmônica. 6. Ressonador de linhas acopladas. 7. Ressonador série e simulação transiente de circuitos não-lineares de microondas. I. Mosso, Marbey Manhães. II. Podcameni, Abelardo. III. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Engenharia Elétrica. IV. Título.

CDD: 621.3

Para meus familiares, em especial a minha esposa Marcy, meus pais  
Criméa e Laudelino e meus sogros Nancy e Vilmar.  
E para o inesquecível amigo e orientador  
Prof. Abelardo Podcameni,  
quanta saudade....

## Agradecimentos

Aos meus orientadores, Prof. Abelardo Podcameni (*in memoriam*) e Prof. Marbey Manhães Mosso, pela orientação na realização deste trabalho, pelo suporte, amparo, compreensão, amizade e pela sabedoria com que sempre se dedicaram a tudo.

À Marinha do Brasil, na figura do diretor do Instituto de Pesquisa da Marinha, por me permitir e custear a maior parte deste trabalho.

À PUC-Rio, pelos auxílios concedidos, que viabilizaram a finalização deste trabalho.

Aos amigos e colegas do Laboratório GSOM, em especial a Rodolfo Azevedo de Araújo Lima, a Vanessa P. R. Magri e a Cláudia Barucke M. P. Leme, pela amizade, companheirismo e auxílios.

Aos amigos do Instituto de Pesquisas da Marinha, em especial aos colegas do Grupo de Guerra Eletrônica, pelo suporte, compreensão e atenção.

Aos amigos do Grupo Espírita Legionários da Luz, pela amizade sincera, pela compreensão de minhas carências e pela presença indispensáveis.

Aos amigos, familiares e todas as pessoas que de forma direta ou indireta colaboraram, incentivaram ou me auxiliaram durante a realização deste trabalho.

A Jesus cuja presença é constante em minha vida.

A Deus, por conceder-me a vida, a saúde e os meios para que mais este degrau fosse alcançado.

Aos meus irmãos, sobrinhos e cunhadas pela atenção, amizade e carinho sempre.

Aos meus sogros, pela presença, incentivo, e auxílio incondicionais.

Aos meus pais, pela educação, a coragem e o amor de todos os momentos.

E, de forma muito especial a minha esposa Marcy de Souza Sepúlveda da Silva, por compartilhar com o amor de sempre, com a presença e o amparo que me deram as forças para terminar esta tarefa.

## Resumo

Silva, Claumir Sarzeda; Mosso, Marbey Manhães. **Divisores de frequência por dois paramétricos balanceados a PHEMT para receptores de Defesa Eletrônica.** Rio de Janeiro, 2009. 199 p. Tese de Doutorado-Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Este trabalho aborda o desenvolvimento de divisores de frequência por dois paramétricos balanceados a PHEMT, tendo, como motivação, seu emprego como conversores de frequência em receptores digitais de Defesa Eletrônica. Estes dispositivos têm como características importantes a simplicidade de projeto, um número reduzido de componentes, a possibilidade de integração em circuitos monolíticos de microondas (MMIC), coerência de fase, banda de operação larga, resposta a sinal pulsado muito boa, supressão de harmônicos boa, insensibilidade a variações térmicas e ruído de fase baixo. Uma metodologia de projeto passo a passo é proposta, norteada pela obtenção de dispositivos com ganho máximo (ou perdas mínimas) e banda de operação maximizada. Duas configurações de circuito são consideradas: com ressoadores em paralelo (linhas acopladas) e em série. A caracterização dos divisores é realizada por meio de simulação e experimentalmente. Por fim, uma análise comparativa com a literatura disponível é apresentada, mostrando que alguns dos circuitos desenvolvidos e realizados alcançaram melhor desempenho.

## Palavras-chave

Divisor de frequência, divisor de frequência paramétrico balanceado a PHEMT, receptor de Defesa Eletrônica, geração não-linear subharmônica, ressoador de linhas acopladas, ressoador série e simulação transiente de circuitos não-lineares de microondas.

## Abstract

Silva, Claumir Sarzeda; Mosso, Marbey Manhães (Advisor). **PHEMT balanced parametric frequency divider by two for Electronic Defense receivers**. Rio de Janeiro, 2009. 199 p. D.Sc Thesis – Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This work assesses the development of PHEMT balanced parametric frequency dividers by two, intended for application as frequency converters on Electronic Defense digital receivers. The main characteristics of these devices are design simplicity, reduced number of components, possibility of integration in MMIC, phase coherence, wide bandwidth, very good pulse response, good harmonic suppression, insensitivity to thermal variations and low phase noise. A step-by-step design methodology is proposed, guide by maximum gain (or minimum loss) and maximized band device requirements. Two circuit topologies are considered: with either parallel (coupled lines) or series resonators. The characterization of the dividers is performed both through simulation and experimentally. Finally, a comparative analysis against literature results is presented, evidencing that some of the developed circuits achieve better performance.

## Keywords

Frequency divider, PHEMT balanced parametric frequency divider, Electronic Defense receiver, non-linear subharmonic generation, coupled lines resonator, series resonator, and microwave non-linear circuits transient simulation.



# Sumário

1	Introdução	24
2	Receptores de microondas com aplicações em DE	27
2.1.	Introdução	27
2.2.	Revisão histórica	27
2.3.	Unidades básicas de um sistema de recepção de DE	29
2.4.	Classificação dos receptores de DE devido à sua aplicação	29
2.4.1.	Receptores RWR	30
2.4.2.	Receptores RHWR	30
2.4.3.	Receptor CME ou MAE	30
2.4.4.	Receptor MAGE	31
2.4.5.	Receptor ELINT	31
2.5.	Classificação dos receptores analógicos de DE devido à sua estrutura	32
2.5.1	O receptor a cristal vídeo.	33
2.5.2.	Receptor super-heteródino	34
2.5.3.	Receptor de medida de frequência instantânea	36
2.5.3.1.	Princípio de operação	38
2.5.4.	Receptores canalizados	40
2.5.5.	Receptor compressivo ou de microvarredura	42
2.5.6.	Receptor à célula de Bragg (processadores ópticos)	44
2.6.	Receptor digital	46
2.6.1.	Conversor de frequência	48
2.7.	Comentários e conclusões parciais	49
3	Divisão de frequência	50
3.1.	Introdução	50
3.2.	Tipos de divisores de frequência	51
3.3.	Divisores Digitais de Frequência	52
3.4.	Divisores de frequência regenerativos	59

3.5. Divisores paramétricos de frequência	64
3.5.1. Teoria dos divisores paramétricos de frequência	64
3.5.2. Divisores paramétricos de frequência práticos	72
3.5.3. Vantagens e desvantagens dos divisores paramétricos a varactores	79
3.5.4. Divisores paramétricos de frequência por dois a transistores	80
3.6. Comentários e conclusões parciais	83
4 Projeto do divisor paramétrico balanceado de frequência por dois a PHEMT	84
4.1. Introdução	84
4.2. Metodologia de projeto	85
4.2. Projeto do circuito ressoador	93
4.2.1. Projeto do ressoador com linhas acopladas	99
4.2.1.1. Cálculo das dimensões das linhas do ressoador	103
4.2.2. Projeto do ressoador série com linhas <i>microstrip</i>	111
4.3. Comentários e conclusões parciais	115
5 Simulação não-linear de divisores de frequência	117
5.1. Introdução	117
5.2. Simulação transiente	117
5.3. Simulação de balanço harmônico	118
5.3.1. Resumo do método de balanço harmônico	119
5.4. Simulação de divisores de frequência	121
5.4.1. Exemplos de simulação transiente	122
5.5. Comentários e conclusões parciais	128
6 Resultados de simulação e práticos	129
6.1. Introdução	129
6.2. Caracterização do PHEMT FPD1500SOT80	129
6.3. Simulação transiente dos circuitos divisores de frequência	135
6.3.1. Resultados obtidos para o divisor#1	135
6.3.2. Resultados obtidos para o divisor#2	138
6.3.3. Resultados obtidos para o divisor#3	140

6.3.4. Resultados obtidos para o divisor#4	142
6.3.5. Resultados obtidos para o divisor#5	143
6.3.6. Resultados obtidos para o divisor#6	145
6.3.7. Resultados obtidos para o divisor#7	147
6.3.8. Resultados obtidos para o divisor#8	149
6.3.9. Resultados obtidos para o divisor#9	151
6.3.10. Resultados obtidos para o divisor#10	153
6.3.11. Resultados obtidos para o divisor#11	155
6.3.12. Resultados obtidos para o divisor#12	157
6.3.13. Resultados obtidos para o divisor#13	159
6.3.14. Resultados obtidos para o divisor#14	160
6.3.15. Resultados obtidos para o divisor#15	162
6.3.16. Resultados obtidos para o divisor#16	164
6.4. Realização experimental dos circuitos divisores de frequência	166
6.4.1. Resultados obtidos para o divisor#17	168
6.4.2. Resultados obtidos para o divisor#18	170
6.4.3. Resultados obtidos para o divisor#7	172
6.4.4. Resultados obtidos para o divisor#19	173
6.4.5. Resultados obtidos para o divisor#20	175
6.4.5. Resultados obtidos para o divisor#21	176
6.4.6. Resultados obtidos para o divisor#22	178
6.4.7. Resultados obtidos para o divisor#23	180
6.5. Análise dos resultados práticos	183
7 Comentários finais e conclusões	185
7.1. Observações finais	185
7.2. Análise comparativa dos resultados obtidos	186
7.3. Principais resultados obtidos nesta tese	187
7.4. Principais dificuldades na realização desta tese	188
7.5. Desenvolvimento futuros	188
8 Referências Bibliográficas	190

## Lista de Figuras

Figura 1: Representação de um cenário com um receptor radar e um receptor de interceptação.	28
Figura 2: Representação esquemática de um sistema de recepção básico de DE.	29
Figura 3: Representação esquemática de um receptor básico de cristal vídeo.	33
Figura 4: Representação esquemática de um receptor super-heteródino básico	35
Figura 5: Representação esquemática de um receptor homódino básico.	36
Figura 6: Representação esquemática de um receptor IFM Básico	37
Figura 7: Relação de fase de ondas senoidais com retardo de tempo constante; a): caminho do sinal; b): frequência mais elevada; c): frequência mais baixa.	38
Figura 8: Representação esquemática de um receptor canalizado; a): Entrada do receptor (banco de filtros e amplificação); b): Detectores, amplificadores de vídeo, comparadores e decodificação de frequência.	41
Figura 9: Representação esquemática de um receptor Compressivo Básico	43
Figura 10: Esquemático de um receptor óptico integrado à célula de Bragg.	45
Figura 11: Diagrama em blocos de um receptor digital de DE	48
Figura 12: Diagrama em blocos de um conversor de frequência aplicável a um receptor digital de DE.	49
Figura 13: a): Compressão de banda realizada por um divisor de frequência por dois; b): Conversão (translação) de banda realizada por um conversor (misturador) de descida.	51
Figura 14: Esquemático de um divisor de frequência por dois SCL.	53
Figura 15: Diagrama Lógico do <i>Flip-Flop</i> .	53

Figura 16: Representação esquemática de um DFF em nível de porta lógica.	54
Figura 17: Representação esquemática de um DFF em nível de transistor.	55
Figura 18: Representação esquemática de uma realização dinâmica de um DFF.	56
Figura 19: Representação esquemática de um divisor de frequência TSPC.	57
Figura 20: Diagrama em blocos de um divisor de frequência regenerativo genérico.	59
Figura 21: Diagrama em blocos de um divisor de frequência regenerativo a FET de duas portas.	62
Figura 22: Esquemático de um divisor regenerativo conjugado de frequência por quatro.	63
Figura 23: Esquemático do circuito equivalente não-linear de um varactor.	65
Figura 24: a: Gráfico da carga da camada de depleção versus a tensão de junção $v$ para um varactor de junção pn abrupta ou de barreira – Schottky com $\gamma = 1/2$ , b: Gráfico da capacitância da camada de depleção $C_j(v) = \partial q_j / \partial v$ .	67
Figura 25: Circuito equivalente de um divisor de frequência por dois paramétrico balanceado.	68
Figura 26: Gráfico da região teórica resultante de uma divisão-por-2 para o caso $\xi_s = 0,1$ ; $\xi_p = 0$ , parametrizado para várias tensões de polarização normalizadas $X_0 = V_0 / \phi_0$ .	70
Figura 27: A resposta da frequência-metade $V_s$ como uma função do nível de bombeamento $V_p$ e frequência de saída $w$ , para $\xi_s = 0,1$ ; e $\xi_p = 0$ .	71
Figura 28: Superfície da resposta de frequência-metade como uma função da frequência e da amplitude de bombeamento, assumindo polarização de zero volt ( $X_0 = 1$ ); $\xi_s = 0,1$ ; e $\xi_p \cong 0$ .	72

Figura 29: Esquema em <i>microstrip</i> de um divisor paramétrico de frequência de 1959.	73
Figura 30: Diagrama em blocos de um divisor paramétrico de frequência por dois, com um único varactor.	73
Figura 31: a: Desenho do circuito ressoador subharmônico balanceado proposto por Harrison; b: Desenho da estrutura do divisor por dois realizado em linha <i>microstrip</i> /CPW balanceada.	74
Figura 32: Esquemático do circuito equivalente de modo ímpar do ressoador em linhas acopladas carregadas pelas capacitâncias dos varactores.	75
Figura 33: Desenho estrutural do divisor por dois em linhas <i>microstrip/slotline</i> proposto por Kalivas e Harrison.	78
Figura 34: Desenho de realização para o divisor balanceado de frequência por dois proposto por Kalivas e Harrison em [83].	78
Figura 35: Representação esquemática do divisor de frequência por dois proposto por Kalivas e Harrison em [67] e [83].	79
Figura 36: Desenho representativo do circuito proposto por Cornish em [90].	80
Figura 37: Foto do circuito realizado por Heshmati <i>et al.</i> em [93 e 94].	82
Figura 38: Modelo do encapsulamento SOT-89 da Filtronic.	86
Figura 39: Esquemático do modelo não-linear para o PHEMT FPD 1500 incluindo as parasitas externas.	87
Figura 40: Diagrama em blocos da topologia do divisor de frequência proposto.	90
Figura 41: a: Híbrida Rat-Race; b: Híbrida Rat-Race modificada.	91
Figura 42: (a): Esquemático de um balun de linhas acopladas de $\lambda/4$ ; (b): Desenho de fabricação de um balun de 5 seções de linhas acopladas de $\lambda/4$ .	92
Figura 43: Desenho de fabricação de um balun de 3 seções de linhas acopladas de $\lambda/4$ com <i>septum</i> no plano de terra.	93
Figura 44: Representação esquemática do circuito divisor de frequência paramétrico balanceado proposto por Stapleton e Stubbs em [91].	94

Figura 45: Esquemático do circuito do PHEMT FPD1500SOT89 utilizado na simulação.	95
Figura 46: Curvas $I_{ds} \times V_{ds}$ parametrizadas por $V_{gs}$ para o PHEMT FPD1500SOT89.	96
Figura 47: Curva $C_{gs} \times V_{gs}$ para o PHEMT FPD1500SOT89.	96
Figura 48: a: Configuração para excitação do modo ímpar; b: Distribuição de tensão ao longo das linhas para o modo ímpar.	100
Figura 49: Caminhos percorridos $\ell_1$ e $\ell_2$ pelo sinal de bombeamento na frequência de entrada.	101
Figura 50: a: Esquemático do circuito ressonante equivalente para o modo par; b: Esquemático do circuito ressonante equivalente para o modo ímpar.	102
Figura 51: Esquemático do circuito parcial do divisor de frequência para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , o ressonador com $Z_{0o}$ igual a $35,9012 \Omega$ e $\theta_o$ igual a $35^\circ$ .	106
Figura 52: Representação esquemática do circuito do ressonador com linhas <i>microstrip</i> acopladas, com casamento na frequência de entrada.	109
Figura 53: Esquemático do circuito do divisor de frequência por dois paramétrico com ressonador de linhas <i>microstrip</i> acopladas e rede de casamento, na frequência de entrada.	110
Figura 54: Esquemático do circuito do ressonador em série de linhas <i>microstrip</i> .	112
Figura 55: Representação esquemática do circuito equivalente de uma junção em T em linhas <i>microstrip</i> .	113
Figura 56: Representação esquemática do circuito do divisor de frequência por dois paramétrico com ressonador em série de linhas <i>microstrip</i> , com a <i>probe</i> de impedância.	113
Figura 57: Esquemático do circuito do ressonador em série de linhas <i>microstrip</i> , com casamento na frequência de entrada.	114
Figura 58: Representação esquemática do circuito do divisor de frequência por dois paramétrico com ressonador em série de linhas <i>microstrip</i> e rede de casamento, na frequência de entrada.	114

Figura 59: Esquemático do circuito de um divisor de frequência por dois regenerativo.	122
Figura 60: Sinais de entrada e saída de um divisor de frequência por dois regenerativo, a) No domínio do tempo, b) No domínio da frequência.	123
Figura 61: Esquemático de um circuito de um divisor de frequência por dois paramétrico.	124
Figura 62: Sinais no domínio do tempo de um divisor de frequência por dois paramétrico, a) Na entrada, b) Na saída.	125
Figura 63: Espectro dos sinais de entrada e saída de um divisor de frequência por dois paramétrico.	126
Figura 64: Fotografia das amostras montadas do PHEMT FPD1500SOT89 para caracterização dos parâmetros $S$ .	129
Figura 65: Ambiente de teste dos parâmetros $S$ .	130
Figura 66: Fotografia dos padrões de calibração da medida dos parâmetros $S$ .	131
Figura 67: Espectro de saída do divisor#1 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	136
Figura 68: Espectro de saída do divisor#1 para uma potência de entrada de -6 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	136
Figura 69: Espectro de saída do divisor#1 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	137
Figura 70: Espectro de saída do divisor#1 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência de 2,3 GHz.	137
Figura 71: Espectro de duas vezes a diferença entre as saídas balanceadas do divisor#1 para uma potência de entrada de 0 dBm e frequência de 2,3 GHz.	138
Figura 72: Tensão de saída em cada uma das portas balanceadas do divisor#1 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência de 2,3 GHz.	138
Figura 73: Espectro de saída do divisor#2 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 2,1 a 2,3 GHz.	139
Figura 74: Espectro de saída do divisor#2 para uma potência de entrada de -8 dBm e a frequência variando de 2,1 a 2,3 GHz.	139



Figura 75: Espectro de saída do divisor#2 para uma potência de entrada de -6 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	140
Figura 76: Espectro de saída do divisor#2 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	140
Figura 77: Espectro de saída do divisor#3 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 1,9 a 2,4 GHz.	141
Figura 78: Espectro de saída do divisor#3 para uma potência de entrada de -5 dBm e a frequência variando de 2,0 a 2,3 GHz.	141
Figura 79: Espectro de saída do divisor#3 para uma potência de entrada de -4 dBm e a frequência variando de 2,0 a 2,3 GHz.	141
Figura 80: Espectro de saída do divisor#3 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,9 a 2,4 GHz.	142
Figura 81: Espectro de saída do divisor#4 para uma potência de entrada de -9 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,8 GHz.	142
Figura 82: Espectro de saída do divisor#4 para uma potência de entrada de -7 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	143
Figura 83: Espectro de saída do divisor#4 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	143
Figura 84: Espectro de saída do divisor#5 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 1,8 a 2,2 GHz.	144
Figura 85: Espectro de saída do divisor#5 para uma potência de entrada de -1 dBm e a frequência variando de 1,9 a 2,1 GHz.	144
Figura 86: Espectro de saída do divisor#5 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	145
Figura 87: Espectro de saída do divisor#6 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 1,8 a 2,0 GHz.	146
Figura 88: Espectro de saída do divisor#6 para uma potência de entrada de -8 dBm na frequência 2,0 GHz.	146
Figura 89: Espectro de saída do divisor#6 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	147
Figura 90: Espectro de saída do divisor#7 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	147
Figura 91: Espectro de saída do divisor#7 para uma potência de entrada de -6 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	148

Figura 92: Espectro de saída do divisor#7 para uma potência de entrada de -3 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	148
Figura 93: Espectro de saída do divisor#7 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	149
Figura 94: Espectro de saída do divisor#8 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	150
Figura 95: Espectro de saída do divisor#8 para uma potência de entrada de -7 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	150
Figura 96: Espectro de saída do divisor#8 para uma potência de entrada de 0 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	150
Figura 97: Espectro de saída do divisor#9 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 2,2 a 2,5 GHz.	151
Figura 98: Espectro de saída do divisor#9 para uma potência de entrada de -6 dBm e a frequência variando de 2,2 a 2,5 GHz.	152
Figura 99: Espectro de saída do divisor#9 para uma potência de entrada de -4 dBm e a frequência variando de 2,2 a 2,4 GHz.	152
Figura 100: Espectro de saída do divisor#9 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	153
Figura 101: Espectro de saída do divisor#10 para uma potência de entrada de -30 dBm e frequência de 2,1 GHz.	154
Figura 102: Espectro de saída do divisor#10 para uma potência de entrada de -10 dBm e frequência variando de 2,1 a 2,4 GHz, com uma oscilação em 1165 MHz.	154
Figura 103: Espectro de saída do divisor#10 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,8 a 2,4 GHz.	155
Figura 104: Espectro de saída do divisor#10 para uma potência de entrada de 10 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	155
Figura 105: Espectro de saída do divisor#11 para uma potência de entrada de -30 dBm e frequência de 2,1 GHz.	156
Figura 106: Espectro de saída do divisor#11 para uma potência de entrada de -12 dBm e frequência de 2,1 GHz.	156
Figura 107: Espectro de saída do divisor#11 para uma potência de entrada de -10 dBm e a frequência variando de 2,1 a 2,3 GHz.	157

Figura 108: Espectro de saída do divisor#11 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	157
Figura 109: Espectro de saída do divisor#12 para uma potência de entrada de -30 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	158
Figura 110: Espectro de saída do divisor#12 para uma potência de entrada de -8 dBm e frequência variando de 2,2 a 2,3 GHz.	158
Figura 111: Espectro de saída do divisor#12 para uma potência de entrada de 0 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,5 GHz.	159
Figura 112: Espectro de saída do divisor#13 para uma potência de entrada de -6 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	159
Figura 113: Espectro de saída do divisor#13 para uma potência de entrada de -2 dBm na frequência de 2,0 GHz.	160
Figura 114: Espectro de saída do divisor#13 para uma potência de entrada de 0 dBm e a frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	160
Figura 115: Espectro de saída do divisor#14 para uma potência de entrada de -10 dBm e frequência variando de 1,8 a 2,1 GHz.	161
Figura 116: Espectro de saída do divisor#14 para uma potência de entrada de -8 dBm na frequência de 2,0 GHz.	161
Figura 117: Espectro de saída do divisor#14 para uma potência de entrada de -3 dBm e frequência variando de 1,9 e 2,0 GHz.	162
Figura 118: Espectro de saída do divisor#14 para uma potência de entrada de 0 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	162
Figura 119: Espectro de saída do divisor#15 para uma potência de entrada de -10 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	163
Figura 120: Espectro de saída do divisor#15 para uma potência de entrada de -3 dBm na frequência de 2,1 GHz.	163
Figura 121: Espectro de saída do divisor#15 para uma potência de entrada de 0 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	164
Figura 122: Espectro de saída do divisor#15 para uma potência de entrada de 10 dBm e a frequência variando 1,8 a 2,2 GHz.	164
Figura 123: Espectro de saída do divisor#16 para uma potência de entrada de -10 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	165
Figura 124: Espectro de saída do divisor#16 para uma potência de entrada de -3 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	165

Figura 125: Espectro de saída do divisor#16 para uma potência de entrada de 0 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	166
Figura 126: Espectro de saída do divisor#16 para uma potência de entrada de 10 dBm e frequência variando de 1,6 a 2,4 GHz.	166
Figura 127: Fotografia do esquema de testes utilizado nas medidas experimentais dos divisores de frequência realizados.	168
Figura 128: Fotografia do divisor#17.	168
Figura 129: Resultados da simulação do divisor#17.	169
Figura 130: Espectro medido do divisor#17.	169
Figura 131: Fotografia do divisor#18.	170
Figura 132: Resultados da simulação do divisor#18.	171
Figura 133: Espectro medido do divisor#18.	171
Figura 134: Fotografia do divisor#7.	172
Figura 135: Espectro medido do divisor#7.	172
Figura 136: Fotografia do divisor#19.	173
Figura 137: Resultado da simulação do divisor#19.	174
Figura 138: Espectro medido do divisor#19.	174
Figura 139: Fotografia do divisor#20.	175
Figura 140: Resultado da simulação do divisor#20.	175
Figura 141: Espectro medido do divisor#20.	176
Figura 142: Fotografia do divisor#21.	177
Figura 143: Resultado da simulação do divisor#21.	177
Figura 144: Espectro medido do divisor#21.	178
Figura 145: Fotografia do divisor#22.	179
Figura 146: Resultado da simulação do divisor#22.	179
Figura 147: Espectro medido do divisor#22.	180
Figura 148: Fotografia do divisor#23.	181
Figura 149: Resultado da simulação do divisor#23.	181
Figura 150: Espectro medido do divisor#23	182
Figura 151: Espectro medido do divisor#23 para $V_{ds} = 3,98V$ e $V_{gs} = -1,5V$ .	182

## Lista de Tabelas.

Tabela 1: Resumo das características dos receptores analógicos de GE	32
Tabela 2: Freqüência máxima obtida por várias realizações de divisores digitais de freqüência estáticos.	58
Tabela 3: Freqüência máxima obtida por várias realizações de divisores digitais de freqüência dinâmicos.	58
Tabela 4: Divisão de freqüência versus produtos de misturação.	60
Tabela 5: Desempenho obtido pelo divisor de freqüência da referência [90].	81
Tabela 6: Características do divisor de freqüência realizado em [93 e 94].	82
Tabela 7: Parasitas devido o encapsulamento SOT89.	86
Tabela 8: Parasitas externos do PHEMT FPD1500.	88
Tabela 9: Parâmetros do modelo TOM3 para o PHEMT FPD1500.	89
Tabela 10: Parâmetros $S$ do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ e $V_{gs} = -0,6V$ .	97
Tabela 11: Impedância e admitância de entrada do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ e $V_{gs} = -0,6V$ .	98
Tabela 12: Parâmetros $S$ do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ e $V_{gs} = -1V$ .	98
Tabela 13: Impedância e admitância de entrada do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ e $V_{gs} = -1V$ .	99
Tabela 14: Valores de $Z_{0o}$ , $Z_{0e}$ e das dimensões físicas do ressoador, para vários valores de $\theta_o$ , $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ e o substrato RT5880, com $H=0,787$ mm e $t=0,7$ mil.	104
Tabela 15: Valores de $Z_{0o}$ , $Z_{0e}$ e das dimensões físicas do ressoador, para vários valores de $\theta_o$ , $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -1V$ e o substrato RT5880, com $H=0,787$ mm e $t=0,7$ mil.	104

Tabela 16: Parâmetros $S$ do circuito parcial do divisor de freqüência, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , o ressoador com $Z_{0o}$ igual a $35,9012 \Omega$ e $\theta_0$ igual a $35^\circ$ .	106
Tabela 17: Impedância de saída do circuito parcial do divisor de freqüência, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , o ressoador com $Z_{0o}$ igual a $35,9012 \Omega$ e $\theta_0$ igual a $35^\circ$ .	107
Tabela 18: Parâmetros $S$ do circuito parcial do divisor de freqüência, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , o ressoador com $Z_{0o}$ igual a $43,5408 \Omega$ e $\theta_0$ igual a $30^\circ$ .	108
Tabela 19: Impedância de saída do circuito parcial do divisor de freqüência, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , o ressoador com $Z_{0o}$ igual a $43,5408 \Omega$ e $\theta_0$ igual a $30^\circ$ .	109
Tabela 20: Valores das linhas do ressoador série, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , com e sem casamento na freqüência de entrada (2 GHz).	110
Tabela 21: Valores das linhas do ressoador série, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -1V$ , com e sem casamento na freqüência de entrada (2 GHz).	111
Tabela 22: Valores das linhas do ressoador série, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ , com e sem casamento na freqüência de entrada (2 GHz).	115
Tabela 23: Valores das linhas do ressoador série, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -1V$ , com e sem casamento na freqüência de entrada (2 GHz).	115
Tabela 24: Parâmetros $S$ medidos do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ e potência de entrada de -10 dBm.	131
Tabela 25: Parâmetros $S$ medidos do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -0,6V$ e potência de entrada de 0 dBm.	132
Tabela 26: Parâmetros $S$ medidos do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -1V$ e potência de entrada de -10 dBm.	132
Tabela 27: Parâmetros $S$ medidos do PHEMT FPD1500SOT89, para $V_{ds} = 3V$ , $V_{gs} = -1V$ e potência de entrada de 0 dBm.	133

Tabela 28: Resumo dos resultados obtidos com os divisores de frequência realizados.	183
Tabela 29: Resumo comparativo dos divisores de frequência realizado com os relatados na literatura disponível.	187